Uporaba potenciometra

Potenciometri so upori s tremi priključki, ko je prikazano na fig. 1. Upornost potenciometra je fiksna in jo merimo med priključkoma A in C. Tretji priključek pa je nastavljiv in drsi po uporovni plati od ene skrajne lege do druge skrajne lege potenciometra.

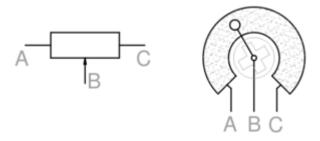


Figure 1: Simbol in shema potenciometra.

Delovanje potenciometra si lahko razložimo na dva načina:

- 1. Če na priključka A in C priključimo neko napetost, se bo napetostni potencial enakomerno zmanjševal vzdolž uporovne plasti potenciometra. Tako je napetostni potencial na priključku B odvisen od njegove lege.
- 2. Lahko si zamislimo, da priključek B razdeli potenciometer na dva upora: (1) R_{AB} in (2) R_{BC} . Tako se bo tudi napetost, ki jo bomo priključili na potenciometer razdelila v razmerju teh dveh upornosti.

VAJA: MERJENJE NAPETOSTNEGA POTENCIALA NA POTENCIOMETRU.

Priključite potenciometer tako kot je prikazano na [@fig:35-potenciometer.png]. meter. Preverite kako se napetostni potencila spreminja v pdvisnosti od položaja

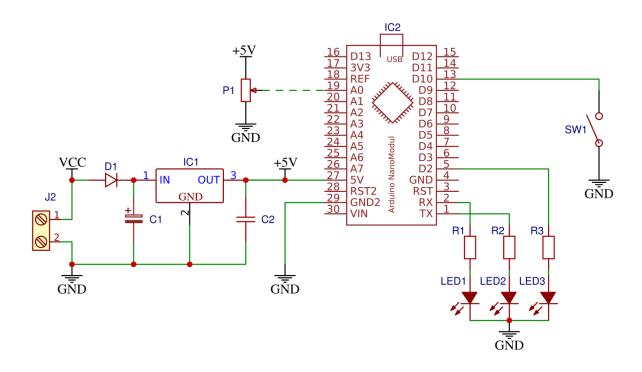


Figure 2: Priključitev potenciometra.

VAJA: ODČITAVANJE ANALOGNE NAPETOSTI S KRMILNIKOM

Povežite srednji priključek potenciomtra na analogni vhod krmilnika (naprimer na
File -> Examples -> 01. Basics -> AnalogReadSerial.

```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
}

void loop() {
   int sensorValue = analogRead(A0);
   Serial.println(sensorValue);
   delay(10);
}
```

Kot ste verjetno opazili, se vam na ekranu v serijskem oknu izpisujejo številske vrednosti. Te vrednostiso v območju od 0..1023, saj je ADC v mikrokrmilniku 10-bitni in je največja možna binarna številka zapisana z 10-imi biti prav 1023. Lahko pa te vrednosti prikazujete tudi grafično, v ta namen morate uporabiti Serial Plotter.

Krmilnik pa bi lahko na ta način (do neke mere) uporabljali tudi kot V-meter.

VAJA: PRETVORBA ADC VREDNOSTI V NAPETOST

Z ustrezno linearno funkcijo pretvorite ADC vrednosti v številske vrednosti nape

Prav tako enostavno pa lahko poskrbimo za grafični prikaz napetosti...

VAJA: VU-METER

Program preoblikujte tako, da ko boste s potenciometrom nastavili večjo napetost metru na glasbenih stolpih. Kodo programa tudi priložite.