
0.1 SEŠTEVALNI IN ODŠTEVALNI SISTEMI Z OPERACIJSKIM OJAČEVALNIKOM

0.1.1 NALOGA: SEŠTEVALNI SISTEM

Skonstruirajte vezje ki bo... Izmerite nekaj vzorčnih primerov meritev, s katerimi lahko pokažete zanesljivo delovanje predlagane rešitve. Meritve vpišite v .

0.1.2 NALOGA: ODŠTEVALNI SISTEM

Skonstruirajte vezje ki bo... Izmerite nekaj vzorčnih primerov meritev, s katerimi lahko pokažete zanesljivo delovanje predlagane rešitve. Meritve vpišite v .